VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Mikroprocesorové a vstavané systémy Digitálne FM rádio (modul RDA5807M a zosilovač PAM8407)

Obsah

1	Úvod 1.1 Cieľ projektu	2					
2	Použité metódy a technológie2.1 Hardvér2.2 Knižnice	2 2 2					
3	Použitie						
4	Implementačné detaily 4.1 Zapojenie	3					
5	Záver	3					

1 Úvod

Táto dokumentácia opisuje návrh a implementáciu digitálneho FM rádia postaveného na hardvéri ESP32 a ďalších súčastiach.

1.1 Cieľ projektu

Cieľom je vytvoriť funkčné digitálne FM rádio, ktoré umožňuje používateľovi nastavovať frekvenciu v pásme 76MHz až 108Mhz FM a ovládať hlasitosť.

2 Použité metódy a technológie

Program je napísaný v jazyku C++ vo vývojovm prostredí Arduino IDE. ¹

2.1 Hardvér

- Doska ESP32 Wemos D1 R32²
- Modul s OLED displejom 0,96" Adafruit³
- FM príjmač na bázi čipsetu RDA5807M⁴
- Audio zosilovač PAM8407D⁵
- Rotačný enkodér KY-040⁶

2.2 Knižnice

- Wire
- Adafruit GFX⁷
- Adafruit SSD1306⁸
- PU2CLR RDA5807 9

¹https://www.arduino.cc/en/software

https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/wemos_d1_uno32.html

https://www.hadex.cz/m508a-displej-oled-096-128x64-znaku-7pinu-bily/

⁴https://www.hadex.cz/m501a-fm-prijimac-pro-arduino-modul-rrd102-v20-io-rda5807m/

⁵ https://www.diodes.com/assets/Datasheets/products_inactive_data/PAM8407.pdf

⁶https://elty.pl/cs_CZ/p/Impulsni-modul-snimace-KY-040/1155

⁷https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library

⁸https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306

⁹https://github.com/pu2clr/RDA5807

3 Použitie

4 Implementačné detaily

4.1 Zapojenie

4.1.1 Zapojenie FM modulu RDA5807M a OLED displeja

FM modul RDA5807M

FM Pin	ESP32 Pin	PAM8407 Pin
VDD	3.3V	_
GND	GND	_
SDA	GPIO21 (SDA)	_
SCK	GPIO22 (SCL)	_
RCH	_	08
LCH	_	09
ANT	Drôtová anténa	_
NC GND	_	_
NC GND	_	_

OLED displej Adafruit

OLED Pin	ESP32 Pin
GND	GND
VCC	3.3V
D0	GPIO18 (SCK)
D1	GPIO23 (MOSI)
RES	GPIO16
DC	GPIO17
CS	GPIO5

4.1.2 Pripojenie zosilňovača PAM8407

Zosilňovač PAM8407

PAM8407 Pin	FM Pin	ESP32 Pin
00	_	_
01	_	_
02	_	_
03	_	5V
04	_	5V
05	_	3.3V
06	_	3.3V
07	_	GND
08	RCH	_
09	LCH	_
10	_	GND
11	_	_
12	_	_
13	_	GND
14	_	_
15	_	_
16	_	_

Enkodér KY-040

	Enkodér Pin	ESP32 Pin
)	CLK	GPIO33
	DT	GPIO32
	SW	GPIO25
	+	5V
	GND	GND

4.2 Implementácia

5 Záver